

Obsah:

1. ÚVOD.....	11
1.1 Analogové a číslicové veličiny	12
1.2 Analogové a číslicové zobrazení signálů	13
1.3 Zaměření učebnice.....	15
2. ČÍSELNÉ SOUSTAVY	16
2.1 Obvyklé číselné soustavy.....	17
2.2 Převody mezi číselnými soustavami.....	18
2.2.1 Převod čísla do dekadické soustavy	19
2.2.2 Převod čísla z dekadické soustavy	20
2.2.3 Převody mezi obecnými soustavami	23
2.2.4 Převod desetinných čísel do dvojkové soustavy	25
2.2.5 Aritmetické operace v číselných soustavách.....	26
2.2.6 Vyjádření záporných čísel	34
2.3 Úlohy k samostatnému řešení.....	39
3. KÓDOVÁNÍ DAT	40
3.1 Kódy používané pro strojové operace	40
3.1.1 Přímý dvojkový kód	41
3.1.2 Kódy pro zkrácení zápisu binárních čísel.....	41
3.1.3 BCD kód (8421 kód)	42
3.1.4 Excess 3 kód (kód BCD+3).....	43
3.1.5 Grayův kód	44
3.1.6 Kódy k z n	47
3.2 Ochrana při přenosu kódů	47
3.2.1 Kontrola paritou.....	47
3.2.2 Samoopravný kód.....	48
3.3 Čárové kódy	50

3.4	Magnetický kód.....	53
3.5	Kód ASCII.....	55
3.6	Starší typy kódů.....	58
3.6.1	Pětibitový kód.....	58
3.6.2	Děroštitkový kód.....	58
3.7	Úlohy k samostatnému řešení.....	60
4.	LOGICKÉ FUNKCE.....	61
4.1	Logické funkce jedné proměnné.....	62
4.2	Logické funkce dvou proměnných.....	63
4.3	Booleova algebra.....	66
4.4	Způsoby popisu logických funkcí.....	69
4.4.1	Pravdivostní tabulka.....	69
4.4.2	Seznam stavových indexů.....	72
4.4.3	Logický výraz.....	73
4.4.4	Věnnův diagram.....	74
4.4.5	Zobrazení pomocí map.....	74
4.4.6	Zobrazení na n - rozměrném tělese.....	77
4.5	Minimalizace logických funkcí.....	78
4.5.1	Minimalizace pomocí zákonů Booleovy algebry.....	79
4.5.2	Minimalizace logické funkce pomocí map.....	81
4.5.3	Minimalizace metodou Quine - Mc Cluskey.....	87
4.6	Úlohy k samostatnému řešení.....	89
5.	ZÁKLADNÍ LOGICKÉ ČLENY.....	91
5.1	Základní pojmy logických členů.....	93
5.1.1	Šumová imunita.....	94
5.1.2	Logický zisk N.....	95
5.1.3	Dynamické parametry logických obvodů.....	95
5.1.4	Frekvenční poměry.....	97
5.1.5	Energetické poměry logických členů.....	97
5.1.6	Připojení nepoužitých vstupů.....	97

5.2	Logická zapojení TTL	98
5.2.1	Hradlo NAND.....	98
5.2.2	Hradlo NOR.....	100
5.2.3	Modifikace členů TTL.....	101
5.3	Logické obvody CMOS	103
5.3.1	Princip činnosti invertoru CMOS.....	106
5.3.2	Hradla NAND a NOR.....	107
5.3.3	Základní parametry.....	108
5.3.4	Vzájemné spojování obvodů CMOS a TTL.....	110
5.3.5	Několik praktických poznámek.....	112
5.4	Úlohy k samostatnému řešení	114
6.	KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY	115
6.1	Syntéza kombinačních logických obvodů	116
6.2	Dekodéry	119
6.2.1	Dekodér z binárního kódu na kód 1 z N.....	119
6.2.2	Dekodér z kódu BCD na kód 1 z 10.....	122
6.2.3	Dekodéry pro sedmsegmentové displeje.....	123
6.3	Multiplexery	128
6.4	Demultiplexery	134
6.5	Komparátory	136
6.6	Obvody pro aritmetické operace	138
6.6.1	Sčítačky.....	139
6.6.2	Poloviční sčítačka.....	141
6.6.3	Úplná sčítačka.....	142
6.6.4	Paralelní sčítačky.....	145
6.6.5	Aritmeticko-logická jednotka.....	148
6.6.6	BCD sčítačka.....	150
6.7	Úlohy k samostatnému řešení	153
7.	SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY	154
7.1	Syntéza sekvenčních logických obvodů	155

7.2	Klopné obvody	159
7.2.1	Jednoduchý klopný obvod RS	159
7.2.2	Klopný obvod RST	164
7.2.3	Klopný obvod typu D	165
7.2.4	Dvojčinný klopný obvod RST	166
7.2.5	Dvojčinný klopný obvod JK	167
7.2.6	Čelem řízený klopný obvod typu D	168
7.2.7	Návrh sekvenčního obvodu	170
7.3	Posuvné registry	175
7.3.1	Statické posuvné registry	176
7.3.2	Dynamické posuvné registry	181
7.3.3	Struktury CCD	183
7.4	Čítače impulsů a děliče frekvence	184
7.4.1	Asynchronní čítače	187
7.4.2	Synchronní čítače	189
7.4.3	Návrh čítačů	190
7.4.4	Integrované asynchronní čítače	191
7.4.5	Integrované synchronní čítače	196
7.5	Úlohy k samostatnému řešení	201
8.	PAMĚTI	202
8.1	Dělení pamětí	203
8.1.1	Dělení podle způsobu přístupu do paměti	203
8.1.2	Dělení podle možnosti zápisu a čtení	204
8.1.3	Dělení podle principu činnosti paměťové buňky	206
8.1.4	Dělení pamětí podle technologie	206
8.2	Paměti RWM - RAM	210
8.2.1	Statické paměti RWM	210
8.2.2	Dynamické paměti	215
8.2.3	Obvody pro řízení obnovení	217
8.2.4	Dynamické paměti pro počítače	219
8.3	Paměti ROM	221
8.3.1	Maskou programovatelná ROM	221
8.3.2	Programovatelná paměť PROM	222
8.3.3	Paměť EPROM	223
8.3.4	Elektricky mazatelná paměť EEPROM	224
8.3.5	Paměťové systémy	226

8.4	Úlohy k samostatnému řešení.....	230
9.	ZÁKLADY VÝPOČETNÍ TECHNIKY	231
9.1	Historie počítačů	232
9.2	Mikroprocesory a mikropočítače.....	235
9.3	Vnitřní uspořádání počítače	236
9.3.1	Aritmeticko-logická jednotka	237
9.3.2	Řadič	238
9.3.3	Zpracování instrukcí	241
9.3.4	Instrukční soubor	242
9.3.5	Způsoby adresování operandů	246
9.3.6	Paměti mikropočítače	250
9.3.7	Ochrana dat	254
9.3.8	Přímý přístup do paměti	257
9.3.9	Přerušování programu	259
9.3.10	Způsoby připojování periferních zařízení	260
9.3.11	Sběrnice	261
9.3.12	Rozhraní.....	262
9.4	Úlohy k samostatnému řešení.....	263
10.	MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA	264
10.1	Vývoj mikroprocesorů a mikropočítačů	264
10.2	Základní pojmy.....	266
10.2.1	Harvardská a von Neumannova koncepce	266
10.2.2	RISC a CISC architektura	267
10.2.3	Paměti Cache a Flash.....	268
10.3	Univerzální mikroprocesory.....	269
10.3.1	Mikroprocesor Intel 8080A	270
10.3.2	Mikroprocesor Intel 8085A	271
10.3.3	Mikroprocesor Z 80.....	272
10.3.4	Mikroprocesor Intel 8086.....	272
10.3.5	Mikroprocesor Intel 80286.....	273
10.3.6	Mikroprocesor Intel 80386.....	274
10.3.7	Mikroprocesor Intel 80486.....	275
10.3.8	Mikroprocesory Motorola	275

10.3.9	Procesory Intel Pentium	276
10.3.10	Procesor Intel Pentium 4	277
10.3.11	Procesor Pentium Dual Core	280
10.4	Monolitické mikropočítače	281
10.4.1	Jednočipové mikropočítače Intel.....	283
10.4.2	Mikropočítače řady 8051.....	284
10.4.3	Mikropočítače ATMEL.....	289
10.4.4	Mikrokontroléry PIC	290
10.5	Procesory pro číslicové zpracování signálů.....	294
10.5.1	Signálové procesory	295
LITERATURA		300
REJSTŘÍK		301